

Hilfestellung bei der Klausurvorbereitung

Einige Vorlesungen Computersysteme
(experimentell, ab 4. Vorlesung, nicht die Vorlesungen im
Chemie-Saal) wurden aufgezeichnet unter:

<http://data.mip.informatik.uni-kiel.de:555/tos/CompSys/WS18-19/>

User: stud

Passwort: 25.AU.XT.15 Ab heute abend freigeschaltet
(passwort wird in den Folien veröffentlicht)

Sie können diese zu Ihrer Vorbereitung nutzen, aber:

Die Videos dürfen **NICHT** irgendwo anders veröffentlicht werden
(wie Youtube, eigene Server etc). Sie sind nur für Ihre privaten
Vorbereitungszwecke zur Klausur zu nutzen. Da meine
Persönlichkeitsrechte betroffen sind, muss und werde ich evtl.
Verletzungen durch Veröffentlichung rechtlich verfolgen!


7. Spezielle Schaltwerke

In diesem Abschnitt werden wir einige Schaltwerke
kennnenlernen, die als Basisbauteile überall im Aufbau digitaler
Schaltungen verwendet werden.

Das Register


Das Register oder der Wortspeicher ist eine Parallelschaltung
von n Flipflops. In einem Register kann ein binäres Wort der
Länge n gespeichert werden. Die Flipflops können Latches
(Auffangflipflops) oder System-Flipflops (z.B. D-Flipflops) sein.
Die folgende Folie zeigt den Aufbau eines Registers und sein
Schaltbild.

Register

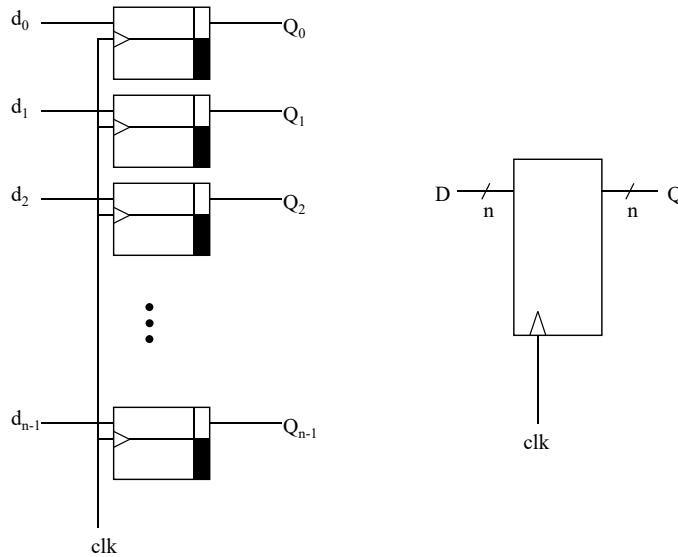


Das Schieberegister

Das Schieberegister ist ein Wortspeicher mit bit-seriellem Zugriff. Es besteht aus einer Serienschaltung von n D-Flipflops. In einem Schieberegister kann ein binäres Wort der Länge n dadurch gespeichert werden, daß pro Takt ein Bit eingegeben wird. Entsprechend wird das gespeicherte Wort in n aufeinanderfolgenden Takten am Ende des Schieberegisters ausgegeben. Die Flipflops müssen System-Flipflops sein. Wir wissen bereits, daß man ein System-Flipflop als Master-Slave-Flipflop aus zwei Latches aufbauen kann. Diesen Aufbau und den Verlauf eines Signals 001011010000 entlang des Schieberegisters sieht man auf der nächsten Folie.

 

4-Bit-Schieberegister

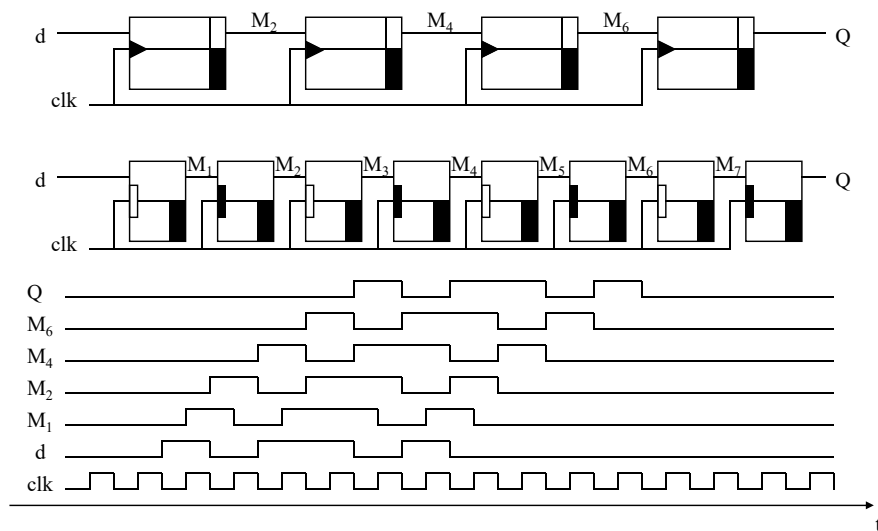


Zähler

Zähler sind spezielle Schaltwerke, die in der Regel wenige (u.U. gar keine) Eingänge haben. Oft sind ihre Ausgaben identisch mit den Zuständen. Der Zustand ist der Stand des Zählers. Häufig ist der Zählerstand eine binär codierte Zahl. Der Takt bewirkt, dass der Zähler zählt, also seinen Zustand wechselt. Wir zählen also quasi die Anzahl der ansteigenden Taktflanken.

Aus der Sicht der Automatentheorie haben wir bisher alle Schaltwerke als Mealy-Automaten gebaut. Wenn die Ausgabe aber nun nicht von der aktuellen Eingabe sondern nur vom aktuellen Zustand abhängt, so handelt es sich um einen Moore-Automaten. Wenn die Ausgabe identisch mit dem aktuellen Zustand ist, so sprechen wir von einem Medwedew-Automaten.

Wir werden in diesem Kapitel eine Reihe unterschiedlicher Zähler kennenlernen. Als einleitenden Beispiel wählen wir einen synchronen Modulo-8-Zähler. Auf der folgenden Folie ist der Automatengraph für diesen dargestellt: Der Modulo-8-Zähler wandert zyklisch durch 8 Zustände, wobei er bei jedem Takt einen Schritt macht.

Modulo-8-Zähler

 

Kodierung der Zustände (D-FF):

	z_2	z_1	z_0
s_0 :	0	0	0
s_1 :	0	0	1
s_2 :	0	1	0
s_3 :	0	1	1
s_4 :	1	0	0
s_5 :	1	0	1
s_6 :	1	1	0
s_7 :	1	1	1

Modulo-8-Zähler mit D-FF

Wertetabelle:

z_2	z_1	z_0	z'_2	z'_1	z'_0
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

z_2	$z_1 z_0$			
1	0	0	1	z'_0
1	0	0	1	

z_2	$z_1 z_0$			
0	1	0	1	z'_1
0	1	0	1	

Ergebnis:


$$z'_0 = \bar{z}_0$$

$$z'_1 = z_0 \bar{z}_1 + \bar{z}_0 z_1$$

$$z'_2 = z_0 z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_0 z_2 + \bar{z}_1 z_2$$


z_2	$z_1 z_0$			
0	0	1	0	z'_2
1	1	0	1	

FPLA für Modulo-8-Zähler mit D-FF

 

Modulo-8-Zähler mit Reset-Erweiterung

 Unser Modulo-8-Zähler hat noch einen kleinen Schönheitsfehler: Wir können ihn noch nicht auf einen definierten Anfangszustand setzen. Wenn wir das zusätzlich wollen, braucht das Schaltwerk doch einen Eingang, z.B. ein Signal „r“. Wenn dieses 1 ist, soll der Zähler in den Zustand s_0 gehen. Der entsprechend veränderte Zustandsgraph sieht dann so aus:




Modulo-8-Zähler mit Reset-Erweiterung

Wertetabelle:

r	z ₂	z ₁	z ₀	z' ₂	z' ₁	z' ₀
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0

Ergebnis: $z'_0 = \overline{r} \overline{z_0}$
 $z'_1 = \overline{r}(z_0 \overline{z_1} + \overline{z_0} z_1)$
 $z'_2 = \overline{r}(z_0 z_1 \overline{z_2} + \overline{z_0} z_2 + \overline{z_1} z_2)$
 => Alle Primterme der Originallösung werden durch \overline{r} erweitert

Modulo-8-Zähler mit Reset-Erweiterung

 

Modulo-8-Zähler mit r-s-FF

Während D-Flipflops in der Regel die geeigneten Bausteine zum Speichern von Zuständen in Schaltwerken sind, werden insbesondere bei Zählern häufig auch andere Flipfloptypen eingesetzt, weil sich dadurch Schaltungsaufwand in den Schaltnetzen einsparen lässt. Das folgende Beispiel ist einen Modulo-8-Zähler, der mit r-s-Flipflops aufgebaut werden soll. In der Wertetabelle können an vielen Stellen „dont cares“ eingesetzt werden, nämlich immer dann, wenn der erwünschte Wert erhalten bleiben soll, was durch zwei verschiedene Befehle erreicht wird:

„0“ nach „0“ durch „store“ ($s=0$ $r=0$) oder „reset“ ($s=0$ $r=1$) \Rightarrow ($s=0$ $r=X$)
 „1“ nach „1“ durch „store“ ($s=0$ $r=0$) oder „set“ ($s=1$ $r=0$) \Rightarrow ($s=X$ $r=0$)

z_2	z_1	z_0	s_2	r_2	s_1	r_1	s_0	r_0
0	0	0	0	X	0	X	1	0
0	0	1	0	X	1	0	0	1
0	1	0	0	X	X	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	0	1
1	0	0	X	0	0	X	1	0
1	0	1	X	0	1	0	0	1
1	1	0	X	0	X	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1	0	1

z_2	z_1	z_0
0	0	1
X	X	0

$$s_2 = z_0 z_1 \bar{z}_2$$

z_2	z_1	z_0
X	X	0
0	0	1

$$r_2 = z_0 z_1 z_2$$

z_2	z_1	z_0
0	1	0
0	1	0

$$s_1 = z_0 \bar{z}_1$$

z_2	z_1	z_0
X	0	1
X	0	1


$$r_1 = z_0 z_1$$

z_2	z_1	z_0
1	0	0
1	0	0


$$s_0 = \bar{z}_0$$

z_2	z_1	z_0
0	1	1
0	1	1


$$r_0 = z_0$$

 

FPLA für Modulo-8-Zähler mit r-s-FF

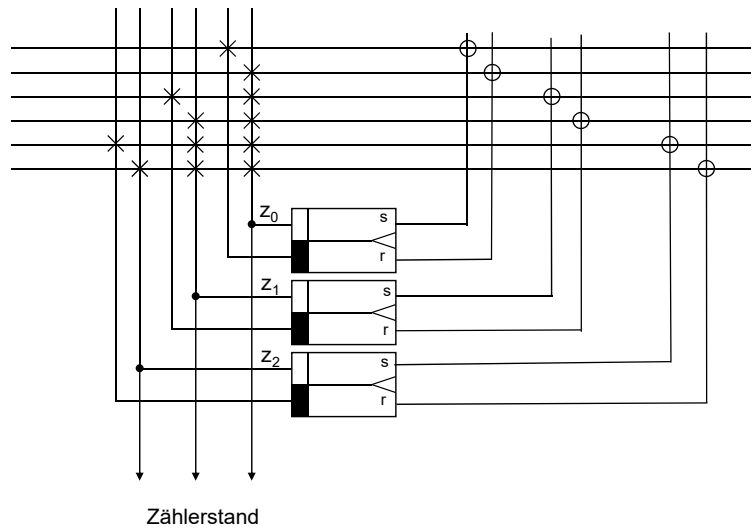

 Reset-Erweiterung für Modulo-8-Zähler mit r-s-FF



Die reset-Leitung schaltet Multiplexer wahlweise auf reset=1 (s=0,r=1) oder reset=0 (Zählen) um

Einsatz von J-K-Flipflops zum Bau von Zählern

Wir können weiteren Schaltungsaufwand einsparen, wenn wir statt r-s-Flipflops J-K-Flipflops verwenden. Hier kommt uns zu Hilfe, daß die Eingabe $j=k=1$ zum Toggle des Zustands genutzt werden kann. Die Beibehaltung des Zustandes (0 oder 1) führt wie beim r-s-FF zu „don't care“ (X), aber auch die Änderung des Zustands kann durch Toggle ($j=1$ $k=1$) zusammen mit „jump“ und „kill“ zu „don't care“ führen:

„1“ nach „1“ durch „store“ ($j=0$ $k=0$) oder „jump“ ($j=1$ $k=0$) \Rightarrow ($j=X$ $k=0$)
 „0“ nach „0“ durch „store“ ($j=0$ $k=0$) oder „kill“ ($j=0$ $k=1$) \Rightarrow ($j=0$ $k=X$)
 „0“ nach „1“ durch „toggle“ ($j=1$ $k=1$) oder „jump“ ($j=1$ $k=0$) \Rightarrow ($j=1$ $k=X$)
 „1“ nach „0“ durch „toggle“ ($j=1$ $k=1$) oder „kill“ ($j=0$ $k=1$) \Rightarrow ($j=X$ $k=1$)

z_2	z_1	z_0	j_2	k_2	j_1	k_1	j_0	k_0
0	0	0	0	X	0	X	1	X
0	0	1	0	X	1	X	X	1
0	1	0	0	X	X	0	1	X
0	1	1	1	X	X	1	X	1
1	0	0	X	0	0	X	1	X
1	0	1	X	0	1	X	X	1
1	1	0	X	0	X	0	1	X
1	1	1	X	1	X	1	X	1

z_2	z_1z_0
0	0 1 0
X	X X X X

$$j_2 = z_0z_1$$

z_2	z_1z_0
X	X X X X
0	0 1 0

$$k_2 = z_0z_1$$

z_2	z_1z_0
0	1 X X
0	1 X X

$$j_1 = z_0$$

z_2	z_1z_0
X	X X 1 0
X	X X 1 0


$$k_1 = z_0$$

z_2	z_1z_0
1	X X 1
1	X X 1

$$j_0 = 1$$

z_2	z_1z_0
X	1 1 X
X	1 1 X

$$k_0 = 1$$

 


Aufbau eines Modulo-6-vorwärts/rückwärts Zählers mit T-Flipflops

Dieser Zähler soll über ein Eingangssignal r (für rückwärts) so gesteuert werden, daß er aufwärts ($r=0$) oder abwärts ($r=1$) zählen kann. Zu seiner Realisierung sollen T-Flipflops verwendet werden, also solche, die bei Eingabe einer 0 den alten Zustand speichern und bei Eingabe einer 1 den Zustand wechseln (toggeln). Die Wertetabelle findet sich auf der nächsten Seite:

Eingabe $r = (0,1)$

Zustände $s = (0,1,2,3,4,5)$

 

Zustandsübergang:
 $r=0: s'=(s+1) \bmod 6$
 $r=1: s'=(s-1) \bmod 6$
 Ungültige Zustände: X

Wertetabelle eines Modulo-6-vorwärts/rückwärts Zählers mit T-Flipflops

r	z_2	z_1	z_0	T_2	T_1	T_0	Zustandsübergang:
0	0	0	0	0	0	1	s_0 nach s_1
0	0	0	1	0	1	1	s_1 nach s_2
0	0	1	0	0	0	1	s_2 nach s_3
0	0	1	1	1	1	1	s_3 nach s_4
0	1	0	0	0	0	1	s_4 nach s_5
0	1	0	1	1	0	1	s_5 nach s_0
0	1	1	0	X	X	X	s_6 nach X
0	1	1	1	X	X	X	s_7 nach X
1	0	0	0	1	0	1	s_0 nach s_5
1	0	0	1	0	0	1	s_1 nach s_0
1	0	1	0	0	1	1	s_2 nach s_1
1	0	1	1	0	0	1	s_3 nach s_2
1	1	0	0	1	1	1	s_4 nach s_3
1	1	0	1	0	0	1	s_5 nach s_4
1	1	1	0	X	X	X	s_6 nach X
1	1	1	1	X	X	X	s_7 nach X

DMF des Modulo-6-vorwärts/rückwärts Zählers mit T-Flipflops

$$T_0 = 1$$


	$z_1 z_0$				
	00	01	11	10	
r	0	1	1	0	z_2
	0	0	X	X	00
	0	0	0	1	01
	1	0	X	X	11
					10

$$T_1 = \bar{z}_0 z_1 r + \bar{z}_0 \bar{z}_2 r + z_0 \bar{z}_2 \bar{r}$$

	$z_1 z_0$				
	00	01	11	10	
r	0	0	1	0	z_2
	0	1	X	X	00
	1	0	0	0	01
	1	0	X	X	11
					10

$$T_2 = \bar{z}_0 \bar{z}_1 r + z_0 z_1 \bar{r} + z_0 z_2 \bar{r}$$

Realisierung als FPLA:

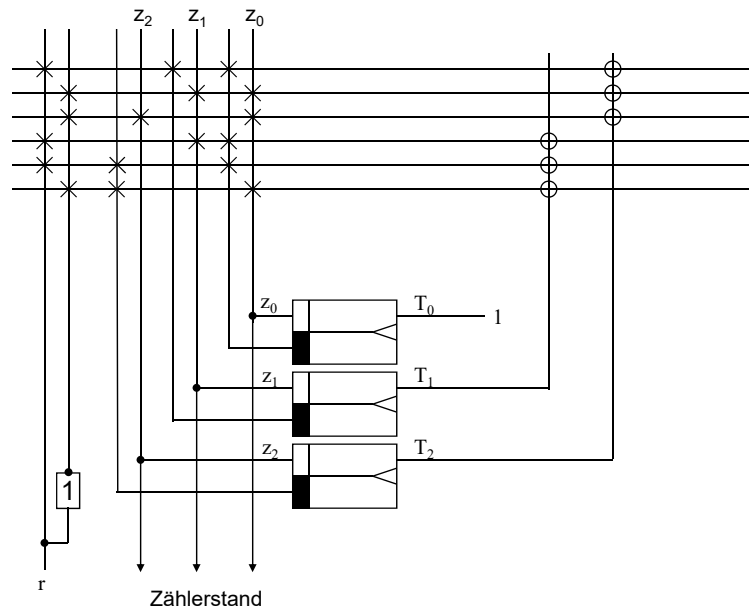


Null-Setzen eines FPLA mit T-FF

Das T-FF hat keinen Set/Reset-Eingang, kann daher nicht direkt auf Null gesetzt werden. Allerdings kann die Toggle-Funktion ausgenutzt werden:
 Zum Reset kopple Q zurück auf T ($T=Q_{alt}$).


Wenn $Q_{alt} = 1$, dann toggelt das FF. Der nächste Takt setzt Q auf 0.

 Wenn $Q_{alt} = 0$, dann speichert das FF, folglich bleibt Q auf 0.



reset=1: toggle auf 0
 reset=0: schalte T durch

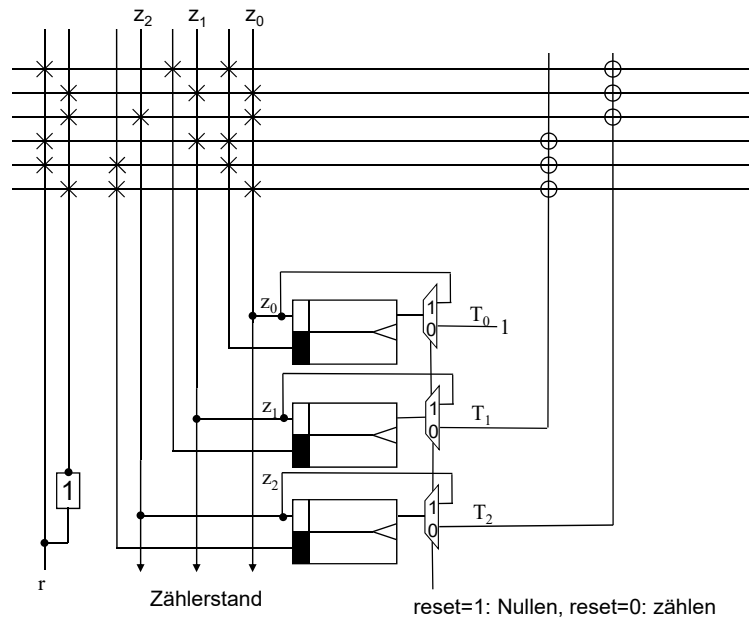Modulo-6-Vorwärts-Rückwärtszähler mit reset, Realisierung als FPLA:




Asynchrone Zähler

Alle Schaltwerke, die wir bisher betrachtet haben, waren synchrone Schaltwerke. Das gilt insbesondere für alle Zähler.

Definition: Ein Schaltwerk heißt **synchrones** Schaltwerk, wenn alle Takteingänge mit einem einzigen, zentral verteilten Signal, genannt Taktsignal, beschaltet werden.

Es gibt viele gute Gründe, Schaltwerke synchron zu betreiben. Speziell bei den Zählern gibt es aber auch gebräuchliche **asynchrone** Varianten, die sich durch besonders einfachen Aufbau auszeichnen. Man betrachte den folgenden Modulo-16-Zähler aus T-Flipflops. Der Zählertakt wird rechts eingespeist in cnt_0 und pflanzt sich nach links durch die Kette an T-FF und erzeugt das 4-bit-Wort $b_3b_2b_1b_0$. Der T_i -Eingang liegt an 1, Ausgang Q_i an cnt_{i+1} .

 

Wirkungsweise des asynchronen Zählers

Dieses Schaltwerk zählt die Anzahl der Impulse am Eingang cnt.

Sei der Zähler am Anfang im Zustand 0000. Die vier Flipflops sind **negativ flankengetriggert**. Nach dem ersten Impuls von cnt wird das rechte erste Flipflop getoggelt, der Zählerstand ist 0001. Alle anderen Flipflops haben noch keine negative Flanke am Takteingang gesehen, halten also ihren Zustand. Beim nächsten cnt-Impuls wechselt das erste Flipflop wieder seinen Wert (diesmal von 1 auf 0). Dadurch bekommt das zweite Flipflop seine erste negative Flanke, es toggelt, der Zählerwert ist 0010. Beim nächsten cnt-Impuls geht der Zähler auf 0011 usw.

Wir sehen, daß die Binärzahlen von 0 bis 15 mod N durchgezählt werden, der Zähler **zählt hoch**. Beim nächsten Impuls würden nacheinander alle Flipflops den Zustand wechseln, der Zähler fängt wieder bei 0000 an.


Ein **positiv flankengetriggert**er asynchroner Zähler **zählt herunter**, ebenfalls mod N. Natürlich funktioniert ein solcher asynchroner Modulo-N-Zähler genauso für alle Zweierpotenzen N mit $n = \log N$ Flipflops.

Problem: durch das asynchrone Schalten entstehen **Zwischenzustände (Hazards)**, die zu Folgefehlern führen können!

Das RAM

Das Random Access Memory ist ein Speicher für N Worte der Breite m Bit. Jedes dieser Worte ist durch eine Adresse identifizierbar. Die Adresse hat $n = \log N$ Bits. Wenn eine Adresse $a_{n-1}a_{n-2}\dots a_1a_0$ angelegt wird, kann auf das zugehörige Wort lesend oder schreibend zugegriffen werden. Zu diesem Zweck legt man die Adresse an einem Dekodierer an, der sie in einen 1-aus- N -Code dekodiert. Für jedes der N Worte gibt es nun eine sogenannte word-Leitung. Durch den Dekodiervorgang wird auf die gesuchte word-Leitung eine 1 gelegt, auf alle anderen eine 0. An jeder dieser word-Leitungen liegt nun ein Register der Breite m Bit. Durch das aktivieren der word-Leitung kann dieses Register nun von außen gelesen oder beschrieben werden.

 Ein einfacher Aufbau eines RAM mit $N = 4$ und $m = 4$ ist auf der nächsten Folie dargestellt. Die Speicherbausteine sind r-s-Flipflops. Jeweils vier davon sind zu einem parallelen Wortspeicher zusammengeschaltet.



Die Funktionsweise des RAM

Beim Schreiben wird an die Bit-Leitungen ein m-Bit-Wort angelegt. Dieses soll in die Zeile i geschrieben werden. Die Adresse i liegt am Decoder an. Dadurch wird die i -te word-Leitung auf 1 gelegt. Die And-Gatter vor den Flipflops der i -ten Zeile lassen somit am s-Eingang jedes r-s-Flipflops den Bit-Wert und am r-Eingang den invertierten Bit-Wert durch. Alle anderen word-Leitungen sind auf 0, d.h. die And-Gatter legen an alle anderen r-s-Flipflops die Speicherkombination $r=0$ und $s=0$ an. Somit wird in Zeile i das neue Wort „eingespeichert“. Alle anderen Zeilen speichern die alten Werte.

Beim Lesen wird an die Bit-Leitungen von außen nichts angelegt, sie sind im hochohmigen Zustand Z . Durch die Word-Leitung werden nun die Transmission-Gates der Ausgang der Flipflops in der i -ten Zeile geöffnet, die gespeicherten Werte gelangen auf die Bit-Leitungen. Somit werden die Werte der i -ten Zeile an den Ausgang des RAM transportiert.

In der Realität werden RAMs nicht aus r-s-Flipflops und And-Gattern und Transmission-Gates aufgebaut, da diese Realisierung zu aufwendig wäre. Man unterscheidet zunächst zwischen SRAM (statischem RAM) und DRAM (dynamischem RAM). Das statische RAM speichert einen Wert und hält diesen, solange die Versorgungsspannung eingeschaltet bleibt. Unser RAM aus r-s-Flipflops ist ein Beispiel für eine Realisierung eines statischen RAM.


DRAM

Das dynamische RAM speichert alle Werte nur für eine kurze Zeit. Und zwar wird als Speichermedium die Kapazität eines Transistor-Gates (polychristallines Silizium) gegenüber der Source/Drain (Diffusion) ausgenutzt. Natürlich ist ein solcher Speicher flüchtig. Daher muß jedes Bit in einem dynamischen RAM von Zeit zu Zeit aufgefrischt (refresh) werden. Das geschieht, indem automatisch in festen Zeitabständen zeilenweise alle Bits im RAM einmal gelesen und unverändert wieder geschrieben werden. Ein typisches Zeitintervall für den Refresh-Zyklus bei heutigen DRAMs ist eine Millisekunde.

SRAM ist schneller (kürzere Zugriffszeit) und teurer. Außerdem benötigt SRAM 6 Transistoren pro gespeichertem Bit, während DRAM mit einem Transistor pro Bit auskommt. Daher hat DRAM eine höhere Speicherkapazität pro Chipfläche.

Heutige Speicherchips sind quadratisch angeordnet. Es werden zwei Dekodierer verwendet, einen für die Zeile und einen für die Spalte. Zeilen- und Spaltenadresse sind dabei gleich lang. Auf diese Weise kann man mit der Hälfte der Adresspins auskommen, indem man die Adressleitungen im Zeitmultiplex verwendet. Immer wird zuerst die Zeilenadresse übertragen und dann über dieselben Pins die Spaltenadresse.

Aufbau einer 6-Transistor SRAM-Zelle

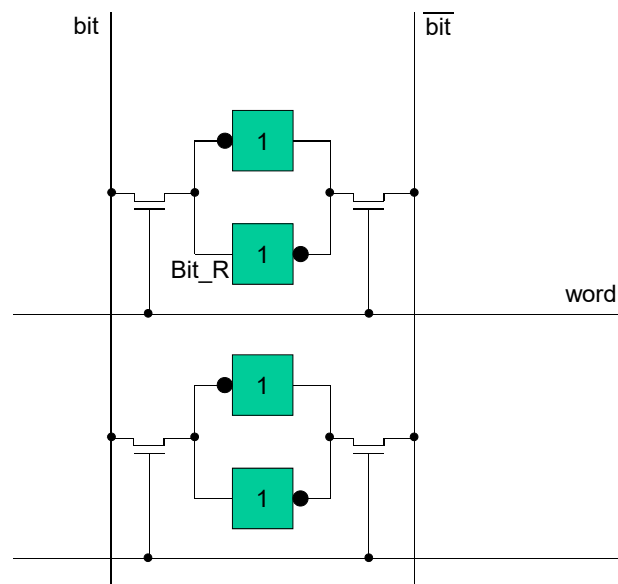

SDRAM

Eine Technik, mit der DRAMs schneller gemacht werden können sind die sogenannten SDRAMs (synchronous DRAMs). Es handelt sich im Prinzip um DRAM, bei dem über eine externe Taktung die Synchronisation an die maximale Geschwindigkeit des Prozessor-Speicher-Busses erzwungen wird.

RAMBUS ist eine vorwiegend für Intel-Prozessoren eingesetzte asynchrone Speichertechnik, bei der durch haargenaue Abstimmung der durch Kapazitäten, Induktivitäten, Widerstände verursachten Laufzeiten die Performance optimiert wurde. Diese Technologie ist aber gegenwärtig wieder auf dem Rückzug.

CDRAM (Cache DRAM) ist eine Kombination aus SRAM und DRAM. Es handelt sich im Prinzip um DRAM, bei dem aber die Zeile, aus der zuletzt gelesen wurde in einem kleinen separaten SRAM (Cache) gehalten wird. Da beim Zugriff auf den Speicher häufig mehrmals hintereinander auf dieselbe Zeile zugegriffen wird, kann jeder Zugriff mit der Geschwindigkeit des SRAM bedient werden. Trotzdem kann die hohe Speicherdichte des DRAM ausgenutzt werden.



Austin Semiconductor, Inc.

SRAM
MT5C2564

64K x 4 SRAM
SRAM MEMORY ARRAY
AVAILABLE AS MILITARY
SPECIFICATIONS

• STD 5962-88681

• MIL-STD-883

FEATURES

- High Speed: 15, 20, 25, 35, 45, 55, and 70
- Battery Backup: 2V data retention
- Low power standby
- High-performance, low-power, CMOS double-ported process
- Single +5V (-20%) Power Supply
- Easy memory expansion with CE
- All inputs and outputs are TTL compatible

OPTIONS MARKING

Timing			
15ns access			-15
20ns access			-20
25ns access			-25
35ns access			-35
45ns access			-45
55ns access			-55*
70ns access			-70*

- Package(s)

Commercial DIP (300 mil)	C	No. 106
Commercial LCC	EC	No. 204

- Operating Temperature Ranges


Industrial (-40°C to +85°C)	IT
Military (-55°C to +125°C)	MT

- 2V data retention low power L

*Electrical characteristics identical to those provided for the 45ns access device.

For more products and information
please visit our web site at
www.austinsemiconductor.com

PIN ASSIGNMENT
(Top View)

 

GENERAL DESCRIPTION

The Austin Semiconductor SRAM family employs high-speed, low-power CMOS and are fabricated using double-layer metal, double-layer polysilicon technology.

For flexibility in high-speed memory applications, Austin Semiconductor offers chip enable (CE) on all organizations. This enhancement can place the outputs in High-Z for additional flexibility in system design. The x4 configuration features common data input and output.

Writing to these devices is accomplished when write enable (WE) and CE inputs are both LOW. Reading is accomplished when WE remains HIGH and CE goes LOW. The device offers a reduced power standby mode when disabled. This allows system designs to achieve low standby power requirements.

These devices operate from a single +5V power supply and all inputs and outputs are fully TTL compatible.


MT5C2564
Rev. 2.0 (1/00)



Austin Semiconductor, Inc.

SRAM
MT5C2564

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

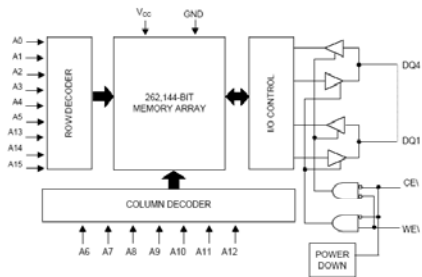

TRUTH TABLE

MODE	CE1	WE1	DQ	POWER
STANDBY	H	X	HIGH-Z	STANDBY
READ	L	H	0	ACTIVE
WRITE	L	L	0	ACTIVE


MT5C2564
Rev. 2.0 (1/00)

Beispiel: Eine Pumpensteuerung

Ein Wasserturm soll mit zwei Pumpen aus einem Wasserwerk befüllt werden. Dabei sollen die Pumpen den Wasserstand immer zwischen den Markierungen s_0 und s_2 halten, wobei


das Verhalten der Verbraucher unvorhersehbar ist. Sicher ist nur, dass beide Pumpen zusammen mehr liefern, als in der gleichen Zeit von den Verbrauchern entnommen wird. Nun sollen folgende Bedingungen erfüllt werden: Wenn der Wasserstand unter den Sensor s_0 fällt, sollen beide Pumpen eingeschaltet werden. Wenn er über s_2 steigt, sollen beide Pumpen ausgeschaltet werden. Wenn er über s_1 steigt, soll nur noch höchstens eine Pumpe arbeiten. Wenn er unter s_1 sinkt, soll mindestens eine Pumpe arbeiten.

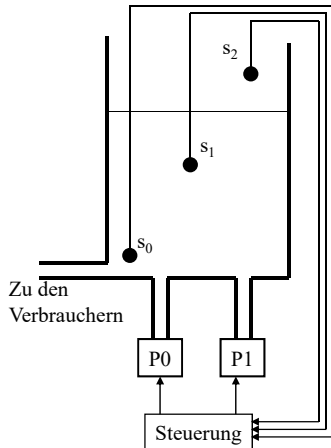Eine Pumpe, die durch Sinken des Füllstandes unter den Sensor s_i eingeschaltet wird, soll aber frühestens bei Erreichen des Füllstandes am Sensor s_{i+1} wieder ausgeschaltet werden, um nicht ständig an- und abzuschalten, wenn der Füllstand leicht um die Höhe eines Sensors variiert.



Eingaben: (s_2, s_1, s_0) Ausgaben (P_1, P_0), durch Codierung der Eingaben mit 2 Bit kann man die einzigen möglichen Fälle abdecken: (x_1, x_0); Codierung der Zustände: (P_0, P_1)

s_2	s_1	s_0	x_1	x_0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	X	X
0	1	1	1	0
1	0	0	X	X
1	0	1	X	X
1	1	0	X	X
1	1	1	1	1

 


x_1	x_0	P1	P0	P1*	P0*
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	X	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	X	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	X	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	X	1
1	1	1	1	0	1

(X 1 ist immer ein definierter Zustand)

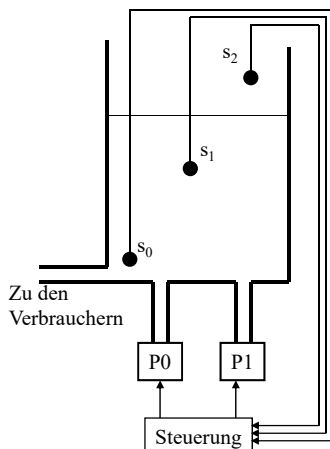
Beispiel: Eine verbesserte Pumpensteuerung

Ein Wasserturm soll mit zwei Pumpen aus einem Wasserwerk befüllt werden. Dabei sollen die Pumpen den Wasserstand immer zwischen den Markierungen s_0 und s_2 halten, wobei das Verhalten der Verbraucher unvorhersehbar ist. Sicher ist nur, dass beide Pumpen zusammen mehr liefern, als in der gleichen Zeit von den Verbrauchern entnommen wird. Nun sollen folgende Bedingungen erfüllt werden: Wenn der Wasserstand unter den Sensor s_0 fällt, sollen beide Pumpen eingeschaltet werden. Wenn er über s_2 steigt, sollen beide Pumpen ausgeschaltet werden. Wenn er über s_1 steigt, soll nur noch eine Pumpe arbeiten. Dies soll P0 sein, falls beide Pumpen eingeschaltet sind. Wenn er unter s_1 sinkt, soll P1 eingeschaltet werden, falls beide Pumpen aus sind (um die Pumpen etwa gleichstark abzunutzen).



Eine Pumpe, die durch Sinken des Füllstandes unter den Sensor s_i eingeschaltet wird, soll aber frühestens bei Erreichen des Füllstandes am Sensor s_{i+1} wieder ausgeschaltet werden, um nicht ständig an- und abzuschalten, wenn der Füllstand leicht um die Höhe eines Sensors variiert.

 Eingaben: (s_2, s_1, s_0) Ausgaben $(P1, P0)$
 Codierung der Eingaben: $x_1 x_0$: 00: $s_0=0$
 01: $s_0=1, s_1=0$
 10: $s_1=1, s_2=0$
 11: $s_2=1$



P1	P0	x_1	x_0	P1'	P0'
0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0